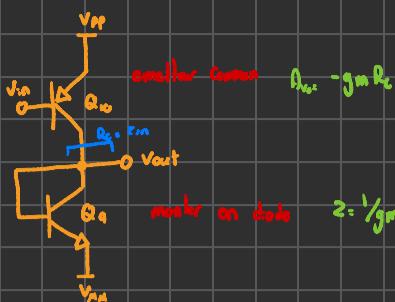


Question 0:




smaller current $I_{be} = g_m R_s$

$$A_{vo} = -g_m \left(\frac{1}{g_m} \right) = -1$$


number on scale $2 = 1/g_m$

$$A_{vo} = -1$$

Question 1:

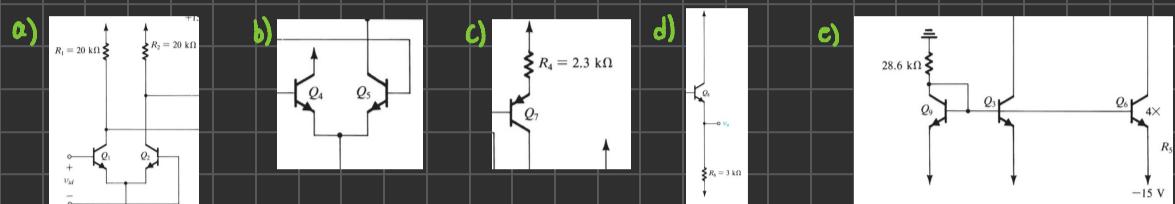

4)

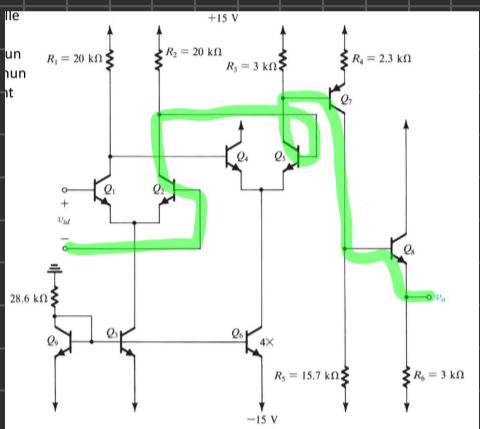

g) $Q_1 \text{ et } Q_3 = V_{pp} - V_{R_1}$

$Q_7 = V_{pp} - V_{R_3}$

Question 2:

a) $I_{ce} = 5 \text{ mA}$

$I_{ces} = I_{ce} = 5 \text{ mA}$

$I_{c1} = I_{c2} = \frac{1}{2} I_{ce} = 2.5 \text{ mA}$

$I_{c7} = \text{minor de } Q_3 = 2.5 \text{ mA}$

$I_{c9} = \text{minor de } Q_4 = 2.5 \text{ mA}$

differential $\frac{V_{in}}{I_c} = \frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_c}$

b) $Z_B = f_n + (B+1) [R_{EE} \parallel (f_o + R_{ce})]$

on peut négliger R_{ce} , car $V_T \gg V_f$

$Z_B = f_n + (B+1) [R_{EE} \parallel f_o]$

on peut négliger Z_{ce} , car $f_{oce} \gg Z_{ce}$

$$R_{EE} = \frac{f_n + R_{BB}}{(B+1)} \parallel f_o$$

$R_{BB} = 0 \quad \frac{f_n}{(B+1)} = f_o \quad \text{et } f_o \ll f_o \quad \text{donc on néglige } f_o$

$$R_{EE} = \frac{f_n}{(B+1)}$$

$Z_{B\text{diff}} = f_n + (B+1) \frac{f_n}{(B+1)}$

$Z_{B\text{diff}} = 2f_n = 2 \frac{V_T}{I_B} = 2 \cdot \frac{0.0256}{0.005} = 3.072 \text{ k}\Omega$

Common



Il faut donc prendre Common on suit que deux bords sont posés donc on peut analyser un bord + 0.5 car on réalise des deux bords

$$Z_{in} = \frac{1}{2} (f_n + (B+1) [R_{EE} \parallel (f_o + R_{ce})])$$

$$\frac{1}{2} (f_n + (B+1) (f_o + R_{ce}) \parallel (f_o + g_m))$$

$$(B+1) f_o \gg f_o \quad \text{donc on néglige}$$

$$\frac{1}{2} (f_n + (B+1) f_o)$$

Q_5
 $f_o [1 + g_m (f_n \parallel R_{EE})] + (f_n \parallel R_{EE})$

Q_6
 $f_o [1 + g_m (f_n \parallel f_o)] + (f_n \parallel f_o)$

on peut négliger f_o $f_o \gg f_n$
 $f_o + g_m f_n + f_n$ on néglige f_n

$$g_m = \frac{8}{f_n}$$

$$f_o + \frac{B}{f_n} f_o f_n + f_n$$

$$f_o (B+1)$$

c) $Z_{out} = \frac{1}{R_{out}} // \frac{1}{r_{op}}$

$$= \frac{1}{\frac{0.0025}{30} + \frac{0.0025}{100}} = 9230 \Omega$$

d) $10V - 0.2V - 0.2V = 19.6V$

c)

Question 3.8

$$Z_0 = r_o + R_{EE} \left[\frac{i_n + R_{BB} + i_n g_m}{i_n + R_{BB} + R_{EE}} \right]$$

$R_{BB} = r_{gm}$ car en date
 $R_{EE} = Y_{gm}$ car en date

$$= r_o + \frac{1}{g_m} \left[\frac{i_n + Y_{gm} + i_n g_m}{i_n + Y_{gm} + Y_{gm}} \right]$$

$$= r_o + \frac{1}{g_m} \left[\frac{i_n (1 + \frac{1}{B} + \frac{2}{B})}{i_n (1 + \frac{1}{B} + \frac{1}{B})} \right]$$

$$= r_o + \frac{1}{g_m} \left[\frac{1 + \frac{1}{B} + \frac{2}{B}}{1 + \frac{2}{B}} \right]$$

$$I_o = \frac{V_o}{Z_0} \quad g_m = \frac{B}{R_L}$$

$$\frac{40}{100 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{\left(\frac{75}{\frac{0.0025}{(100 \cdot 10^{-6})}} \right)} \left[\frac{1 + \frac{1}{75} + \frac{2 \left(\frac{40}{100 \cdot 10^{-6}} \right)}{75}}{1 + \frac{2}{75}} \right]$$

$$= 400000 + 25 \left[\frac{1 + \frac{1}{75} + 10666.667}{1 + \frac{2}{75}} \right]$$

$$= 400000 + 25 \cdot 10390.54$$

$$= 400000 + 259764$$

$$= 659764.44$$

Question 4:

a) $\frac{V_o}{V_s} = \text{Voltage} = \text{series-shunt}$





$$R_{11} = R_1 // R_2$$

$$R_{22} = R_1 + R_2$$

$$A_i = \frac{M V_i}{Z_0}$$

$$B = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

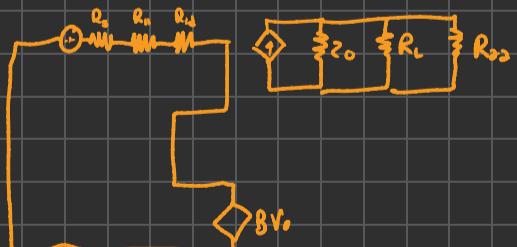

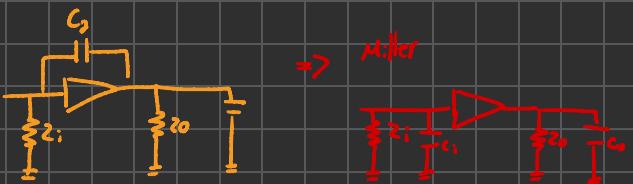

\Rightarrow Miller



$$Z_1 = \frac{1}{g_m1} \parallel R_{0B_1}$$

$$\begin{aligned} C_1 + C_0(1-\kappa) &\approx C_0 | \kappa | \\ C_0 + C_0(1-\kappa) &\approx C_0 \rightarrow \text{negligible} \end{aligned}$$

$$Z_0 = Z_{C_1} \parallel R_{0B_2}$$

$$\kappa = 1995$$


$$R = \frac{R_0}{2} = \frac{0.025}{\frac{0.010}{2}} = \frac{2.5}{2} = 1.25$$

$$\Leftrightarrow C_1 \cdot C_0 = C_0 | \kappa |$$

$$f = \frac{1}{2\pi R C}$$

$$C_0 = \frac{1}{2\pi R_1 \kappa f} = \frac{1}{2\pi \cdot 1.25 \cdot 1995 \cdot 30000} = 2.12 \cdot 10^{-9} = 2.12 \text{ nF}$$

Question 8

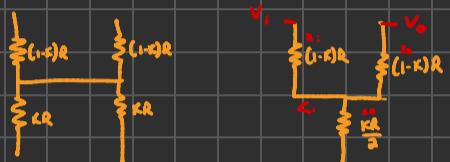


$$R_{11} = (1-k)R_1 + \frac{kR}{2} / (1-k)R$$

$$R_{00} = (1-k)R_0 + \frac{kR}{2}$$

$$B = \frac{kR}{\frac{kR}{2} + (1-k)R}$$

Question 9:

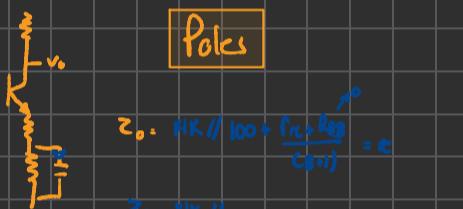

$$Z_0 = R_1 \parallel 100 + (r_{ce} + R_{0B}) \frac{10^3}{C_0 \cdot i} = R_0$$

$$Z_0 = R_1 \parallel 100 + r_{ce}$$

$$Z_0 = 41K \parallel 100 + 25.9$$

$$Z_0 = 125.9$$

$$f = \frac{1}{2\pi R C} = \frac{1}{2\pi \cdot 125.9 \cdot 47 \cdot 10^{-6}} = 27 \text{ Hz}$$

Poles

$$A_{fP} = \frac{-g_m R_C}{1 + g_m R_C} = \frac{-39.1 \cdot 10^3 \cdot 650}{1 + 39.1 \cdot 10^3 \cdot 14100} = -26.7 \text{ dB}$$

Basse freq avec R

$$A_{HF} = \frac{-39.1 \cdot 10^3 \cdot 650}{1 + 39.1 \cdot 10^3 \cdot 100} = -5.18 = 14 \text{ dB}$$

Haute freq ca shake

$$14 - 26 = 40 \text{ dB}$$

donc deux décades

$$\text{done } 27 \text{ Hz} / 100 = 0.27 \text{ Hz}$$