
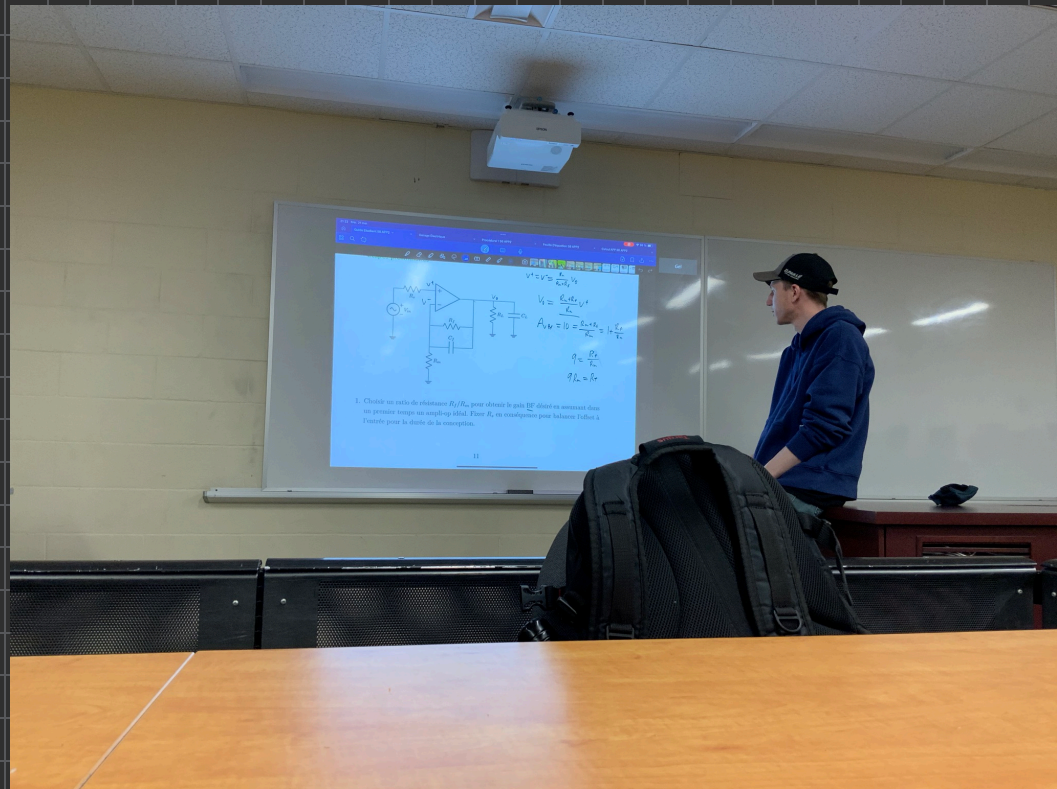


Rappel ampli: -op

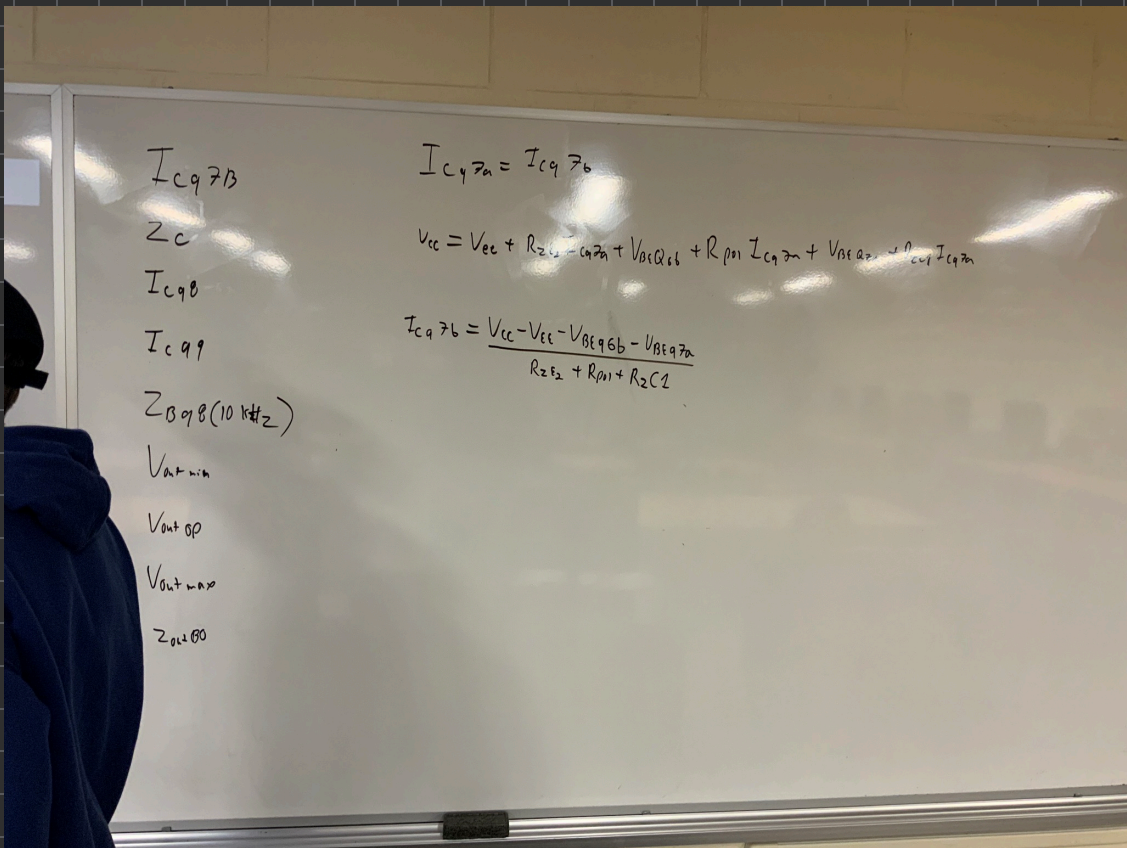

analyse deput



3.eme stage - stage << push-pull >>

$I_{E7}$   
 $2^{nd} \theta_{7k}$   
 $I_{E6}$   
 $2^{nd} \theta_6$

$I_{C07}$

$$V_{CC} = V_{CE} + R_{E07} I + V_{BE06k} + R_{E7} I + V_{BE07k} + R_{C7} I$$

$$I_{C07} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_{BE06} - V_{BE07k}}{R_{E07} + R_{E7} + R_{C7}}$$

$2^{nd} \theta_{7k}$

